

6.1 Contador síncrono módulo 10:

Construye la tabla de excitación:

ND	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Q_3^+	Q_2^+	Q_1^+	Q_0^+	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
3	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
4	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
6	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
7	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0
8	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1
9	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
10	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

$D_i = Q_i^+$

Por el teorema de Shannon se tiene que la función de excitación es

$$D_3 = \sum m(0, 9) + d(10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$$D_2 = \sum m(5, 6, 7, 8) + d(10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$$D_1 = \sum m(3, 4, 7, 8) + d(10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$$D_0 = \sum m(0, 2, 4, 6, 8) + d(10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

Construye las mapas de Karnaugh pertinentes:

D_3

$Q_1 Q_0$

$Q_3 Q_2$	00	01	11	10
00	1	1	3	2
01	4	5	7	6
10	-	12	-	14
11	8	9	-	10

$$p_1 = (0)$$

$$p_2 = (9, 11, 13, 15)$$

D_2

$Q_1 Q_0$

$Q_3 Q_2$	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	-	12	-	14
10	8	9	-	10

$$p_1 = (8, 10, 12, 14)$$

$$p_2 = (5, 7, 13, 15)$$

$$p_3 = (6, 7, 14, 15)$$

D1

		$Q_1 Q_0$			
$Q_3 Q_2$		00	01	11	10
	00	0	1	1	1
	01	1	3	1	5
	11	-	-	-	-
	10	1	9	1	10

$$P_1 = (3, 7, 15, 11)$$

$$P_2 = (4, 12)$$

$$P_3 = (12, 8, 10, 14)$$

D0

		$Q_1 Q_0$			
$Q_3 Q_2$		00	01	11	10
	00	1	4	3	12
	01	14	5	2	16
	11	-	-	-	-
	10	1	9	-	-

$$P_1 = (0, 4, 8, 12, 2, 6, 14, 10)$$

Calcular

D3

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1
<hr/>			
Q_3	/	/	Q_0
$Q_3 \cdot Q_0$			

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0
<hr/>			
\bar{Q}_3	\bar{Q}_2	\bar{Q}_1	\bar{Q}_0

$$\bar{Q}_3 \cdot \bar{Q}_2 \cdot \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_0$$

$$D_3 = \bar{Q}_3 \cdot \bar{Q}_2 \cdot \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_0 + Q_3 \cdot Q_0$$

(b2)

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0
<hr/>			
Q_3	/	/	$\overline{Q_0}$

$$Q_3 \overline{Q_0}$$

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1
<hr/>			
/	Q_2	/	Q_0

$$Q_2 Q_0$$

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	1	1	0
0	1	1	1
1	1	1	0
1	1	1	1
<hr/>			
/	Q_2	Q_1	/

$$Q_2 \cdot Q_1$$

$$D_2 = Q_3 \cdot \overline{Q_0} + Q_2 \cdot Q_0 + Q_2 \cdot Q_1$$

(b1)

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	1
1	0	1	1
<hr/>			
/	/	Q_1	Q_0

$$Q_1 \cdot Q_0$$

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	1	0	0
1	1	0	0
<hr/>			
$Q_2 \overline{Q_1} \overline{Q_0}$			

$$Q_2 \overline{Q_1} \overline{Q_0}$$

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
1	0	0	0
1	1	0	0
1	0	1	0
1	1	1	0
<hr/>			
Q_3	/	/	$\overline{Q_0}$

$$Q_3 \overline{Q_0}$$



$$D_1 = Q_1 \cdot Q_0 + Q_2 \overline{Q_1} \overline{Q_0} + Q_3 \overline{Q_0}$$


D_0

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0
0	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	0
1	0	1	0
<hr/>			$\overline{Q_0}$

$$D_0 = \overline{Q_0}$$

Circuito AND/OR

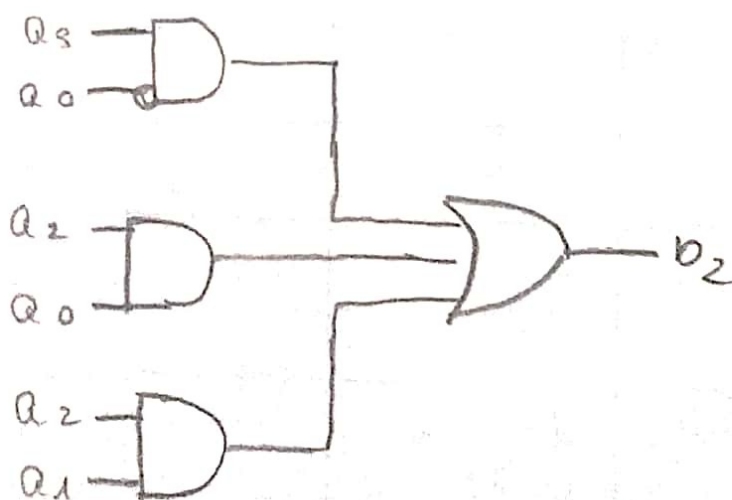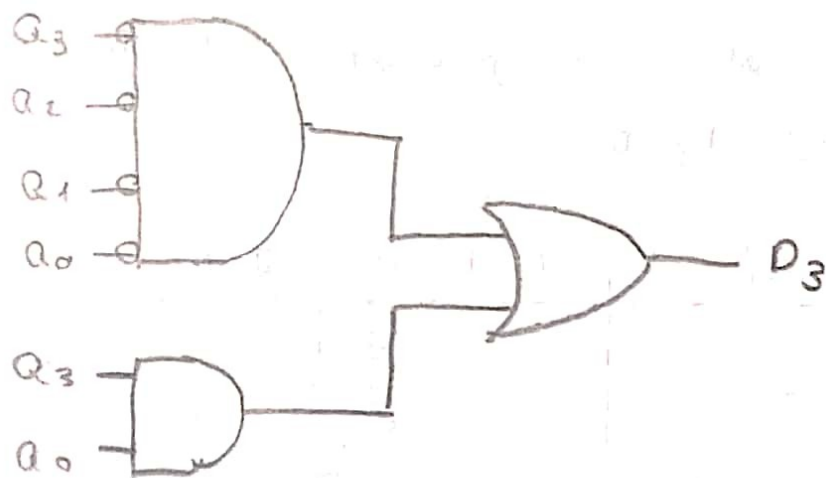

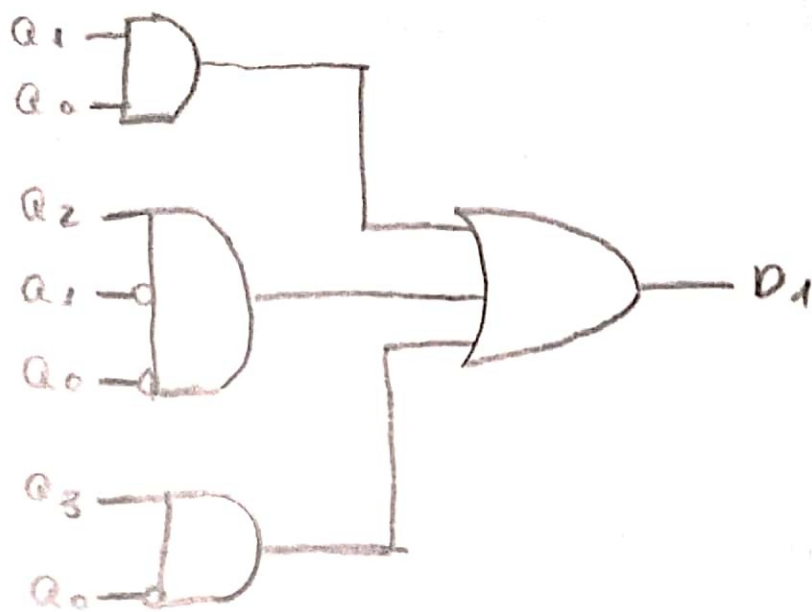

6.2. Generador de frecuencia síncrono:

Construyo la tabla de excitación del generador (3 salidas Q_2, Q_1, Q_0)
 He optado por los bistables tipo D:

ND	Q_2	Q_1	Q_0	Q_2^+	Q_1^+	Q_0^+	D_2	D_1	D_0	Z, Z_0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0 0
1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0 1
2	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1 1
3	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0 0
4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 0
5	1	0	1	-	-	-	-	-	-	- -
6	1	1	0	-	-	-	-	-	-	- -
7	1	1	1	-	-	-	-	-	-	- -
							\nearrow $D_i = Q_i^+$			

Por el th. Shannon, planteamos las funciones siguientes:

$$D_2 = \sum m(3) + d(5, 6, 7)$$

$$D_1 = \sum m(1, 2) + d(5, 6, 7)$$

$$D_0 = \sum m(0, 2) + d(5, 6, 7)$$

$$Z_1 = \sum m(2, 4) + d(5, 6, 7)$$

$$Z_0 = \sum m(1, 2) + d(5, 6, 7)$$

Construyo los mapas de Karnaugh pertinentes para minimizar las funciones:

D_2

$Q_1 Q_0$

Q_2

	00	01	11	10
0	0	1	1	2
1	4	5	6	7

$$P_1 = (3, 7)$$

Q_2	Q_1	Q_0
0	0	1
1	1	1

$$Q_1 Q_0$$

$$D_2 = Q_1 \cdot Q_0$$

Z_0

//

D_1

$Q_1 Q_0$

Q_2

		00	01	11	10
0		0	1	3	2
1		4	5	7	6

$$P_1 = (1, 5)$$

$$P_2 = (2, 6)$$

Q_2	Q_1	Q_0
0	1	0
1	1	0

Q_2	Q_1	Q_0
0	0	1
1	0	1

$$D_1 = \bar{Q}_1 \cdot Q_0 + Q_1 \cdot \bar{Q}_0$$

$$Z_0 = \bar{Q}_1 \cdot Q_0 + Q_1 \cdot \bar{Q}_0$$

(D0)

Q_2 Q_1 Q_0

	00	01	11	10
0	1			1
1				

4 5 6

$$P_1 = (0, 2)$$

Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0
0	1	0
\bar{Q}_2	/	\bar{Q}_0

$$P_0 = \bar{Q}_2 \bar{Q}_0$$

(Z1)

Q_2 Q_1 Q_0

	00	01	11	10
0				1
1	1			

$$P_1 = (2, 6)$$

$$P_2 = (4, 5, 7, 6)$$

Q_2	Q_1	Q_0
0	1	0
1	1	0
/	Q_1	\bar{Q}_0

Q_2	Q_1	Q_0
1	0	0
1	0	1
1	1	1
1	1	0

$$Q_2 / /$$

$$Z_1 = Q_1 \cdot \bar{Q}_0 + Q_2$$

